

## Trabalho 1

### FIFO Síncrona

Entrega:

Entrega
13/03

#### Objetivo Geral

Implementação e análise dos impactos no processo de síntese lógica e *timing* no emprego de circuitos digitais com características sequências síncronas e/ou assíncronas.

#### Especificação:

Desenvolva um circuito digital, em VHDL, que possua o comportamento funcional de uma FIFO (*First In First Out*) síncrona cujas características funcionais e estruturais são apresentadas a seguir. A Figura 1 e a Tabela 1 apresentam as interfaces e suas respectivas funções no bloco lógico.

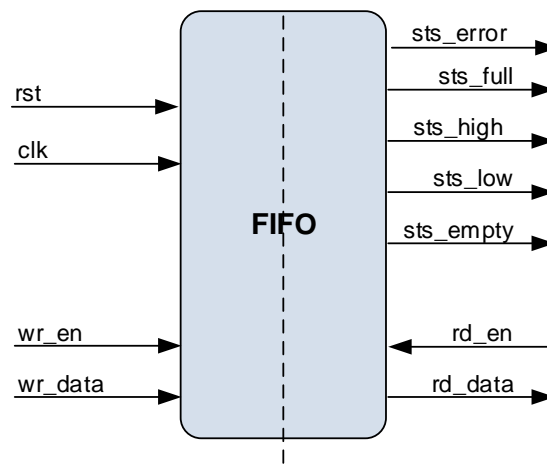


Figura 1 - Interfaces do Bloco.

Nome	Tipo	Largura	Função
clk	Input	1 bit	Referência de sincronismo.
rst	Input	1 bit	Reset assíncrono.
wr_en	Input	1 bit	Habilitação de escrita.
wr_data	Input	8 bits	Barramento de dado (escrita).
rd_en	Input	1 bit	Habilitação de leitura.
rd_data	Output	8 bits	Barramento de dado (leitura).
sts_full	Output	1 bit	Status de FIFO cheia.
sts_empty	Output	1 bit	Status de FIFO vazia.
sts_high	Output	1 bit	Status de FIFO quase cheia.
sts_low	Output	1 bit	Status de FIFO quase vazia.
sts_error	Output	1 bit	Status de erro.

Tabela 1 - Interfaces da Entidade.

- A entidade deverá ser nomeada como FIFO\_SYNC e deverá ser totalmente sintetizável.
- A FIFO deverá possuir a capacidade de armazenar 64 posições de dados, cada uma palavra de 8 bits;
- O circuito deverá possuir um reset (**rst**) ativo em nível lógico alto, e característica assíncrona;
- Quando o sinal de reset (**rst**) for aplicado, todas as palavras de dado da FIFO deverão ser sobrescritas com o valor zero (x"00");


- Os processos de escrita e/ou leitura na FIFO deverão ser sensíveis a borda de subida do sinal de clock (clk);
- Os processos de escrita e/ou leitura na FIFO deverão ocorrer somente quando as entradas de enable (**wr\_en** / **rd\_en**) estiverem em nível lógico alto;
- O sinal de **sts\_full** deverá ser colocado em nível lógico alto (e assim permanecer) quando a FIFO estiver completamente cheia;
- O sinal de **sts\_empty** deverá ser colocado em nível lógico alto (e assim permanecer) quando a FIFO estiver completamente vazia;
- O sinal de **sts\_high** deverá ser colocado em nível lógico alto (e assim permanecer) quando a FIFO estiver prestes a ficar completamente cheia, isto é, quando faltarem 4 (ou menos) posições de memória para serem preenchidas por escritas;
- O sinal de **sts\_low** deverá ser colocado em nível lógico alto (e assim permanecer) quando a FIFO estiver prestes a ficar completamente vazia, isto é, quando faltarem 4 (ou menos) posições de memória para serem lidas;
- O sinal de **sts\_error** deverá ser colocado em nível lógico alto (e assim permanecer) quando a FIFO tiver um overflow dos ponteiros, isto é, quando ela sobrescrever uma posição que ainda não foi lida, ou ler uma posição já lida;
- Após o sinal de **sts\_error** for colocado em nível lógico alto por indicação de algum erro, este só deve ser colocado em nível lógico baixo após um reset global da FIFO;

## Simulação – Modelsim:

- Acessando via SSH à paxos, você deverá carregar o módulo do Modelsim no Terminal aberto.

```
source /soft64/source_gaph
module load modelsim
vsim &
```

- No Transcript do Modelsim

 

## Síntese – Cadence Genus:

- Acessando via SSH à paxos, você deverá carregar o módulo do Genus no Terminal aberto.

```
source /soft64/source_gaph
module load genus
genus
```

- Definição da biblioteca que será utilizada neste projeto.

```
set_db library /soft64/design-kits/stm/65nm-cmos065_536/CORE65GPSVT_5.1/libs/CORE65GPSVT_nom_1.00V_25C.lib
```

- Leitura do(s) arquivo(s) VHDL que compõe o projeto. Neste exemplo o código fonte foi nomeado como "fifo\_sync.vhd"

```
read_hdl -vhdl fifo_sync.vhd
```

- Elaboração do projeto. Neste exemplo a entidade do projeto foi nomeada como "fifo\_sync".

```
elaborate fifo_sync
```

- Síntese Lógica para Células Genéricas:

```
syn_generic
```

- Síntese Lógica para células da biblioteca alvo do projeto:

```
syn_map
```